MESIN LISTRIK II EL1234



Nita Indriani Pertiwi, S.T.,M.T. PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO







SILABUS

Prinsip kerja mesin AC melalui interaksi medan magnet, arus dan gaya mekanik

Tegangan induksi pada loop yang berputar, torsi terinduksi pada konduktor berarus, medan putar pada belitan tiga fasa, *Magnetomotive force* dan distribusi fluks pada mesin AC, tegangan induksi pada mesin AC, Isolasi pada kumparan mesin AC, Aliran daya dan rugi pada mesin AC

Prinsip generator sinkron

Konstruksi generator sinkron, kecepatan sinkron dan tegangan terbangkit, rangkaian ekivalen dan metode penentuan parameter generator sinkron, Diagram phasor, Aliran daya, torsi dan rugi pada generator sinkron, Operasi *stand-alone* & parallel pada generator sinkron, Stabilitas transient & hubung singkat generator sinkron, Rating dan kurva kemapuan generator sinkron

SILABUS

Prinsip motor sinkron

Prinsip dasar pengoperasian motor sinkron, rangkaian ekivalen, Metode *starting* motor sinkron, Kurva kraketristik torsi-kecepatan motor sinkron, Efek perubahan beban, arus eksitasi dan kontrol faktor daya pada mesin sinkron.

Prinsip motor induksi 3 fasa (asinkron)

Konstruksi motor induksi, prinsip dasar motor induksi tiga fasa, rangkaian ekivalen dan metode penentuan parameter mesin induksi tiga fasa, Aliran daya, torsi dan rugi pada motor induksi, karakteristik torsi-kecepatan motor induksi tiga fasa, *Starting* pada motor induksi tiga fasa, Pengaturan kecepatan pada motor induksi tiga fasa dengan metode konvensional & *solid state*.

SILABUS

Jenis mesin listrik bertujuan khusus

Teori *Double-Revolving –Field* pada motor induksi satu fasa, rangkaian ekivalen dan karakteristik motor induksi satu fasa, metode *starting* dan kontrol kecepatan pada motor induksi satu fasa, *Reluctance motors*, *Hysterisis Motors*, *Stepper Motors* dan *Brushless DC Motors*

ASSESSMENT

• TUGAS 35%

• KUIS 15%

• ETS 25%

• EAS 25%

TOTAL 100%

PRINSIP KERJA MESIN AC MELALUI INTERAKSI MEDAN MAGNET, ARUS DAN GAYA MEKANIK


LOOP SEDERHANA DALAM SEBUAH MEDAN MAGNET SERAGAM


Sebuah loop kawat sederhana yang berada pada sebuah medan magnet seragam adalah mesin paling sederhana yang dapat menghasilkan gelombang tegangan AC.




Namun tidak merepresentasikan kondisi mesin yang riil karena pada kondisi riil medan magnet berubah-ubah baik dari sisi besaran ataupun arah

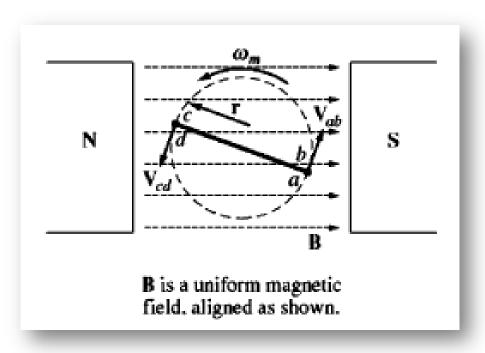LOOP SEDERHANA DALAM SEBUAH MEDAN MAGNET SERAGAM




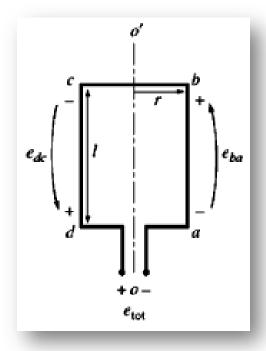


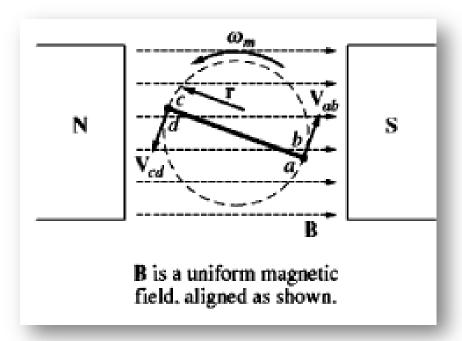Jika rotor diputar, maka tegangan akan terinduksi pada loop kawat



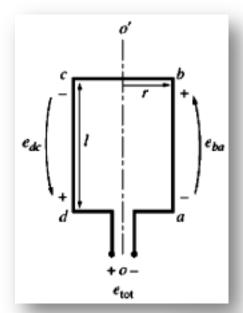Untuk menentukan total tegangan e_{tot} akan ditentukan tegangan tiap segmen secara terpisah dan akan dijumlahkan semua tegangan.



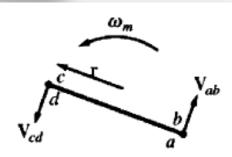

Tegangan Terinduksi:


$$e_{\text{ind}} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{I}$$

e = tegangan terinduksi

v = kecepatan kawat

B = kerapatan fluks

1 = panjang kawat

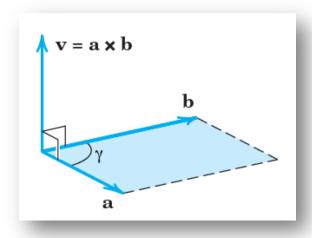

Vector Product


Segmen ab

- Kecepatan kawat bersinggungan dengan arah rotasi, sementara **B** ke arah kanan .
- Kuantitas $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ memiliki arah yang sama (sejajar) dengan segmen ab.

Sehingga dihasilkan tegangan induksi:

$$e_{ba} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{I}$$

= $vBl \sin \theta_{ab}$

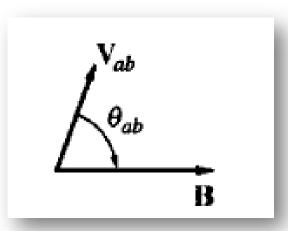

Segmen bc

- Pada setengah bagian pertama dari segmen, v x B mengarah ke halaman, sementara setengah bagian yang lain mengarah keluar dari halaman.
- v x B tegak lurus dengan 1 (pada kedua bagian segmen).

Sehingga dihasilkan tegangan induksi:

$$e_{cb} = 0$$


Segmen cd

- Kecepatan kawat bersinggungan dengan arah rotasi, sementara **B** ke arah kanan .
- Kuantitas $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ memiliki arah yang sama (sejajar) dengan segmen ab.

Sehingga dihasilkan tegangan induksi:

$$e_{dc} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{I}$$

= $vBl \sin \theta_{cd}$

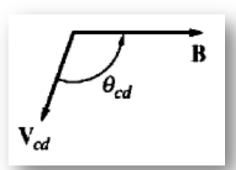

Segmen da

- Sama seperti segmen bc
- **v x B** tegak lurus dengan **1** (pada kedua bagian segmen). Dengan demikian tegangan induksi pada segmen ini juga bernilai 0.


$$e_{ad} = 0$$

Total tegangan induksi:


$$e_{ind} = e_{ba} + e_{cb} + e_{dc} + e_{ad}$$
$$= vBl \sin \theta_{ab} + vBl \sin \theta_{cd}$$


$$\theta_{ab} = 180^{\circ} - \theta_{cd}$$

$$e_{\text{ind}} = 2vBL \sin \theta$$

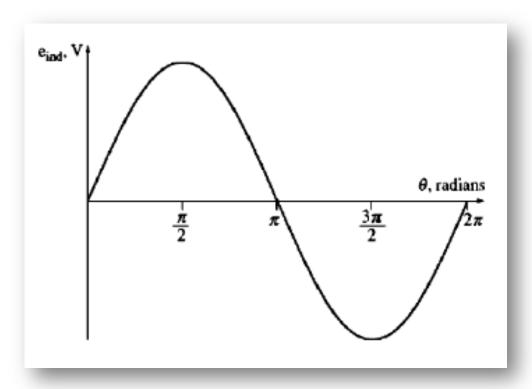


Hasil plot e_{ind} versus θ

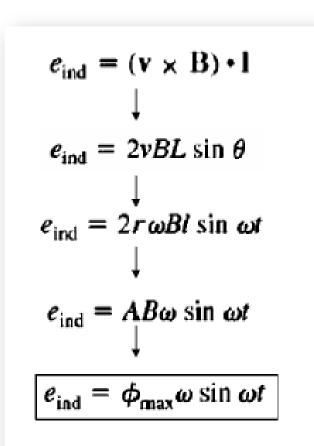

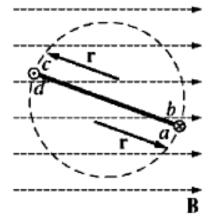

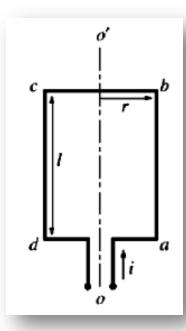B is a uniform magnetic field, aligned as shown. The × in a wire indicates current flowing into the page, and the • in a wire indicates current flowing out of the page.



$$\mathbf{F} = i(\mathbf{I} \times \mathbf{B})$$


 $\tau = (\text{force applied})(\text{perpendicular distance})$
 $= (F) (r \sin \theta)$
 $= rF \sin \theta$

- *i* = arus pada tiap segmen
- **B** = kerapatan fluks
- 1 = panjang segmen, arah 1 didefinisikan dari arah aliran arus
- **θ** = sudut antara vektor **r** dan vektor **F**

Arah dari torsi searah jarum jam jika torsi cenderung menyebabkan putaran yang searah jarum jam, begitupula sebaliknya.

Segmen ab

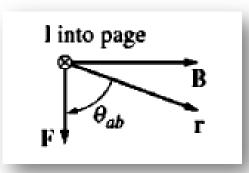Pada segmen ini arus mengarah ke halaman , sementara B mengarah ke kanan.




$$\mathbf{F} = i(\mathbf{I} \times \mathbf{B})$$
$$= il\mathbf{B} \quad \text{down}$$

$$\tau_{ab} = (F) (r \sin \theta_{ab})$$

$$= rilB \sin \theta_{ab} \quad \text{clockwise}$$

Segmen bc

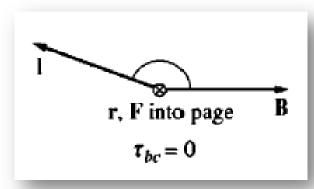Pada segmen ini arus sebidang dengan halaman, sementara B mengarah ke kanan.




$$\mathbf{F} = i(\mathbf{I} \times \mathbf{B})$$
$$= il\mathbf{B} \quad \text{into the page}$$

$$\tau_{bc} = (F) (r \sin \theta_{ab})$$
$$= 0$$

Segmen cd

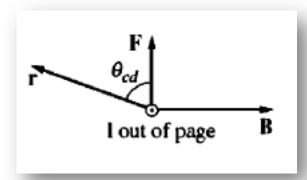 Pada segmen ini arus mengarah keluar halaman, sementara B mengarah ke kanan.




$$\mathbf{F} = i(\mathbf{I} \times \mathbf{B})$$
$$= il\mathbf{B} \quad \text{up}$$

$$\tau_{cd} = (F) (r \sin \theta_{cd})$$

$$= rilB \sin \theta_{cd} \quad \text{clockwise}$$


Segmen da

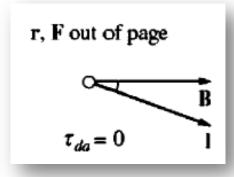 Pada segmen ini arus sebidang dengan halaman, sementara B mengarah ke kanan.



$$\mathbf{F} = i(\mathbf{I} \times \mathbf{B})$$
= ilB out of the page
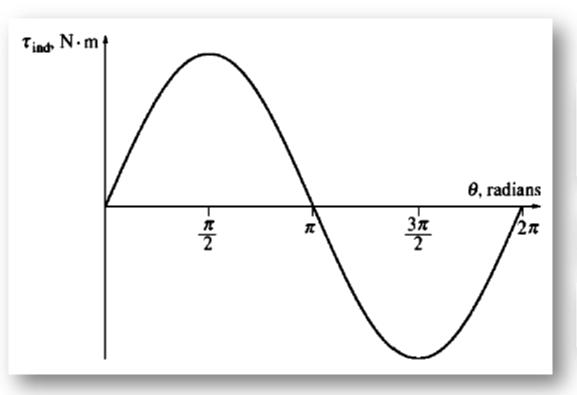
$$\tau_{da} = (F) (r \sin \theta_{da})$$
$$= 0$$



Hasil plot T_{ind} versus θ


Total torsi induksi:


$$\tau_{ind} = \tau_{ab} + \tau_{bc} + \tau_{cd} + \tau_{da}$$
$$= rilB \sin \theta_{ab} + rilB \sin \theta_{cd}$$


$$\tau_{\rm ind} = 2rilB \sin \theta$$


$$| \tau_{\text{ind}} = k \mathbf{B}_{\text{loop}} \times \mathbf{B}_{S} |$$


Video Medan Putar Stator

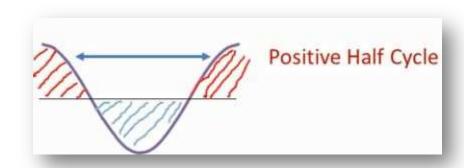


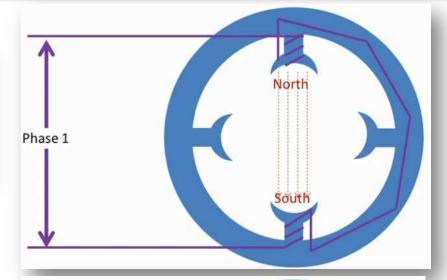


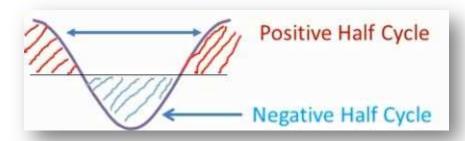


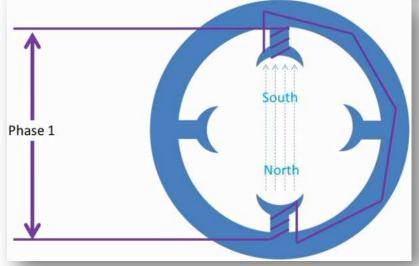


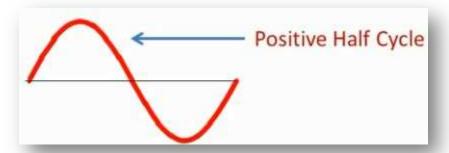

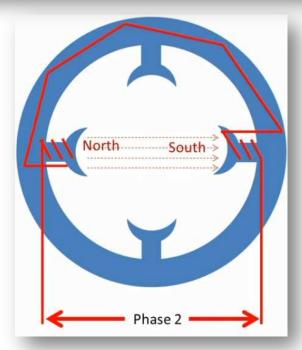


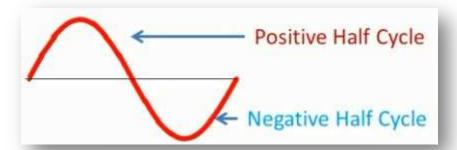


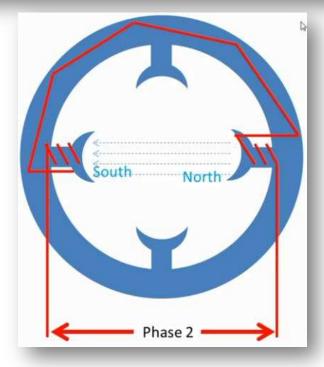

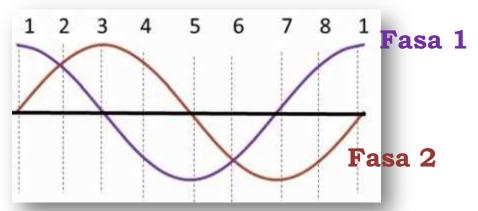

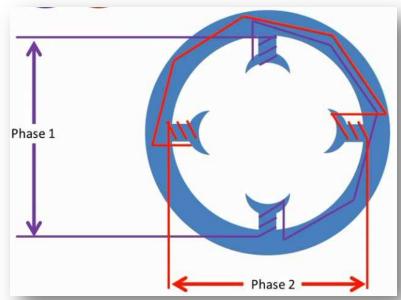
Sumber Tegangan akan terbagi menjadi 8 tahap, pada tiap tahap akan dilihat arah medan magnet




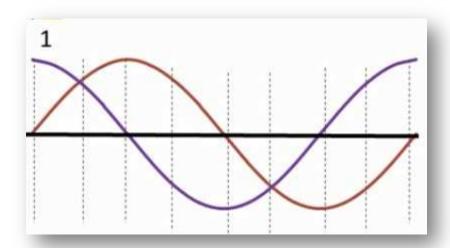


Tegangan pada fasa ke-2 bernilai 0 sehingga tidak ada arus yang mengalir di kumparan fasa ke -2 dan tidak timbul medan magnet

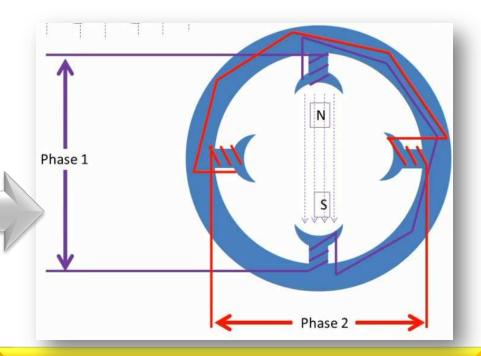
Tegangan pada fasa ke-1
bernilai maksimum
(begitupula arus) dan berada
pada siklus positif sehingga
timbul medan magnet sesuai
gambar




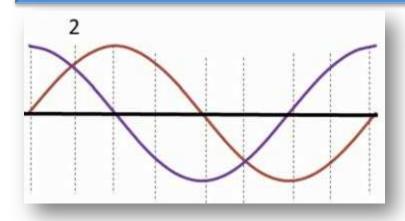

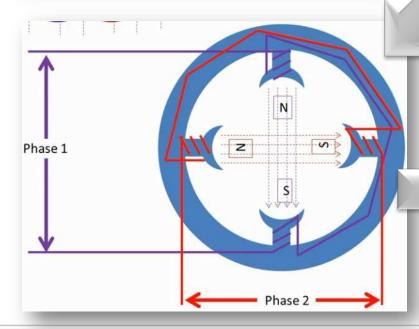Baik tegangan pada fasa ke-1 maupun tegangan fasa ke-2 berada di siklus positif sehingga keduanya memiliki medan magnet dengan arah sesuai pada gambar.




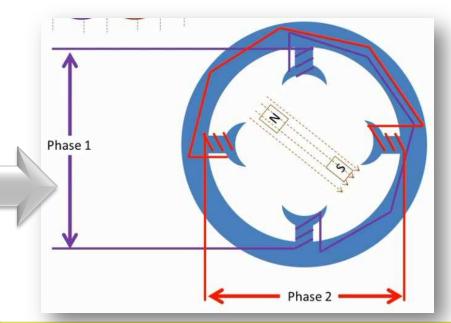

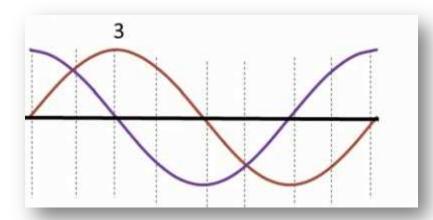


Tegangan pada fasa ke-2
bernilai maksimum
(begitupula arus) dan berada
pada siklus positif sehingga
timbul medan magnet sesuai
gambar

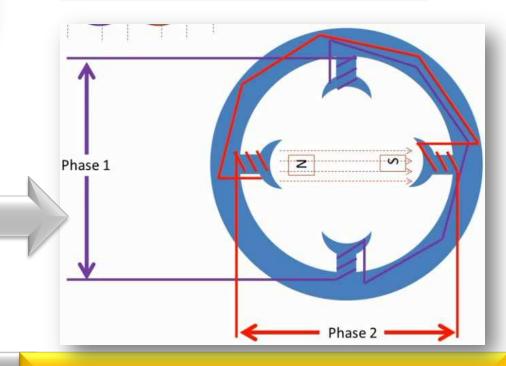
Tegangan pada fasa ke-1
bernilai 0 sehingga tidak ada
arus yang mengalir di
kumparan fasa ke -1 dan
tidak timbul medan magnet




PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK

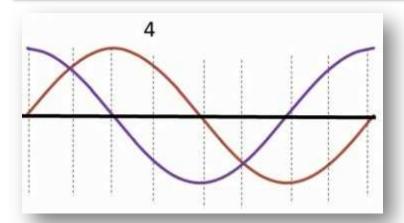

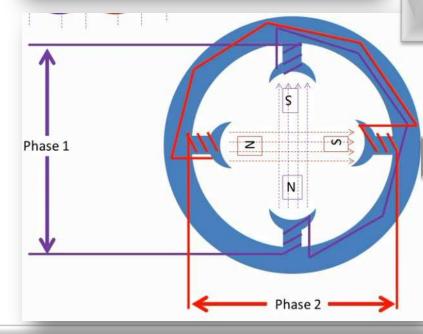
Tegangan pada fasa ke-1 berada pada siklus negatif sehingga terjadi perubahan letak kutub sementara tegangan fasa ke-2 masih berada di siklus positif



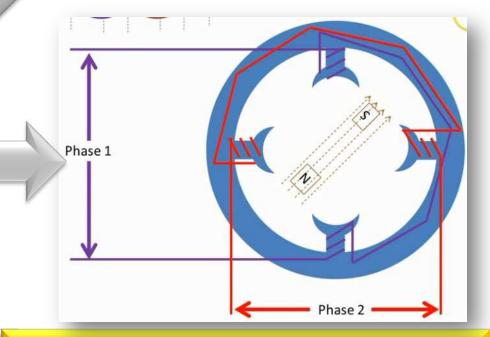



MESIN LISTRIK II

PRODITEKNIK ELEKTRO - ITK

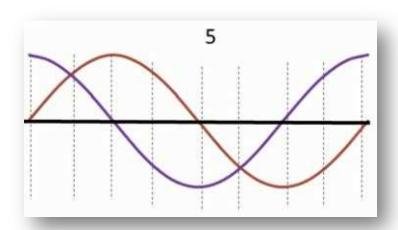


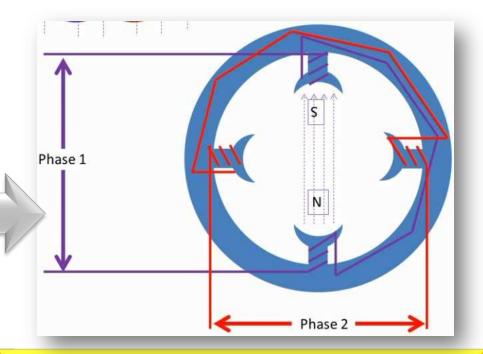
Tegangan pada fasa ke-1 berada pada siklus negatif sehingga timbul medan magnet sesuai gambar Tegangan pada fasa ke-2 bernilai 0 sehingga tidak ada arus yang mengalir di kumparan fasa ke -2 dan tidak timbul medan magnet




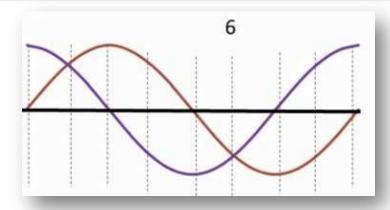

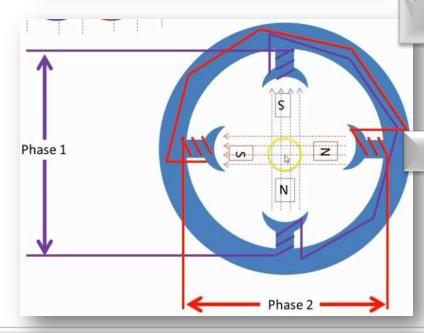Baik tegangan pada fasa ke-1 maupun tegangan fasa ke-2 berada di siklus negatif sehingga keduanya memiliki medan magnet dengan arah sesuai pada gambar.




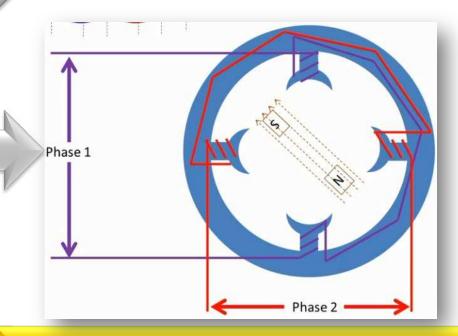


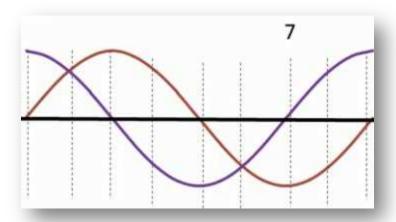

Tegangan pada fasa ke-1
bernilai 0 sehingga tidak ada
arus yang mengalir di
kumparan fasa ke -1 dan
tidak timbul medan magnet

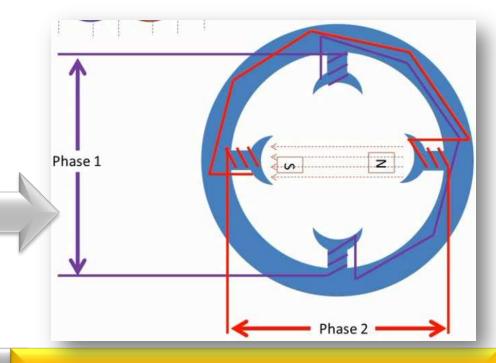Tegangan pada fasa ke-2 berada pada siklus negatif sehingga timbul medan magnet sesuai gambar



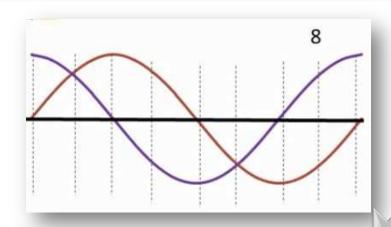

Tegangan pada fasa ke-1 berada di siklus positif sementara tegangan fasa ke-2 berada di siklus negatif

